

# Lab 4. Timing Simulation

Digital System Design and Experiment

Graduate School of Convergence Science and Technology

Seoul National University

 **Mobile Multimedia Systems Group**

## Goal of Lab4

- 지난 시간에 배운 Synthesis/Implementation 방법을 복습한다.
- 4-bit Barrel Shifter를 설계해 본다.
- 설계한 Shifter를 사용한 Post-Synthesis/Implement timing simulation을 진행한다.
  - Synthesis 이후 Simulation 결과가 어떻게 변경되는지를 확인한다.
  - Implementation 이후 Simulation 결과가 어떻게 변경되는지를 확인한다.
- Barrel Shifter 의 최대 동작 Clock Speed를 찾아본다.
  - 추후 진행할 프로젝트 혹은 설계에 있어서 각각의 Standard Cell의 동작 Spec을 알아보는 법을 익힌다.

1.

---


Post Simulation

---

# Various Simulation
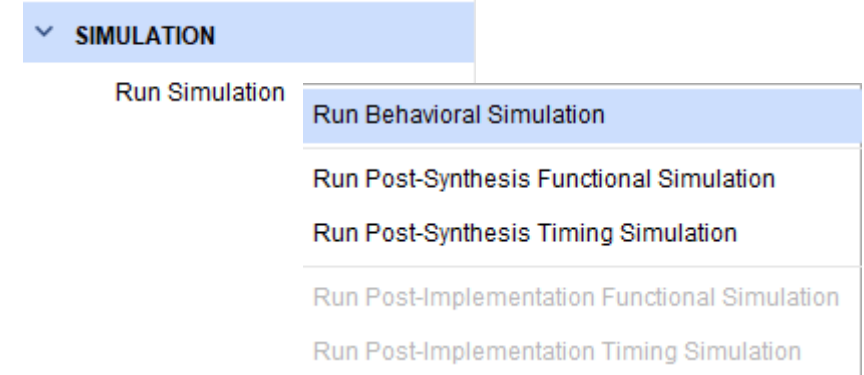
## ■ Simulation의 종류

- Behavioral Simulation
- Post-Synthesis Functional Simulation
- Post-Synthesis Timing Simulation
- Post-Implement Functional Simulation
- Post-Implement Timing Simulation



## ■ 각각의 Simulation 역할

- Behavioral Simulation
  - RTL 코드의 동작을 보는 Simulation. 처음 Verilog Code를 짤 때 많이 사용
- Functional Simulation
  - Synthesis 혹은 Implementation 이후 변환된 Code의 동작을 보는 Simulation.
  - 일반적으로 Behavioral과 유사하게 나온다. 정밀한 Timing을 반영하지 않았다.
- Timing Simulation
  - Synthesis 혹은 Implementation 이후 **Timing 정보(.sdf 파일)를 반영**한 Simulation
  - **FPGA에 올렸을 때의 동작 여부와 가장 관련 있다.**

# Post Timing Simulation

## ■ Post Synthesis Timing Simulation

- Synthesis 후에 활성화 된다.
- 각각의 소자들의 Hold/Setup Time, Delay 등이 반영


Run Behavioral Simulation	Run Behavioral Simulation
Run Post-Synthesis Functional Simulation	Run Post-Synthesis Functional Simulation
Run Post-Synthesis Timing Simulation	Run Post-Synthesis Timing Simulation
Run Post-Implementation Functional Simulation	Run Post-Implementation Functional Simulation
Run Post-Implementation Timing Simulation	Run Post-Implementation Timing Simulation

Synthesis 전

Synthesis 후

 
## ■ Post Implementation Timing Simulation

- Implementation 후에 활성화 된다.
- 소자들의 Delay 정보들과 배치에 따른 Wire Delay 등이 반영


 
# Post Timing Simulation

- Run Timing Simulation을 누르면?
  - 아래 그림의 빨간 박스와 같이 Simulation 창이 하나 더 나타나게 된다.
  - 각각의 이름을 눌러서 전환이 가능하다.
  - 각각의 이름 옆에 있는 x 표시를 통해서 끌 수 있다.



# SDF 파일

- SDF 파일 생성
  - Vivado에서는 오로지 Run \*\*\*\* Timing Simulation을 눌러야 생성
  - 프로젝트이름.sim/sim\_1/synth/timing/xsim/ 경로에 존재
- SDF 파일 구조
  - 수업시간에 배운 [min:typ:max] 와 같은 구문이 존재
  - 보다 정확한 Simulation을 위해 Tool이 자동으로 만들어 줌

.Xil	2020-08-17 오후 3:15	파일 폴더	
xsim.dir	2020-08-17 오후 3:14	파일 폴더	
compile	2020-08-17 오후 4:13	Windows 배치 파일	1KB
elaborate	2020-08-17 오후 4:13	Windows 배치 파일	2KB
elaborate	2020-08-17 오후 4:13	텍스트 문서	2KB
simulate	2020-08-17 오후 4:00	Windows 배치 파일	1KB
simulate	2020-08-17 오후 4:13	텍스트 문서	0KB
tb_multiplier_16bit.tcl	2020-08-17 오후 4:00	TCL 파일	1KB
tb_multiplier_16bit_time_synth.sdf	2020-08-17 오후 4:13	SDF 파일	71KB
tb_multiplier_16bit_time_synth	2020-08-17 오후 4:13	V 파일	26KB
tb_multiplier_16bit_time_synth	2020-08-17 오후 4:13	Vivado Waveform...	37KB

생성된 SDF 파일

```
(CELL
  (CELLTYPE
  )
  (INSTANCE capture_A_reg\[0\])
  (DELAY
    (ABSOLUTE
      (IOPATH (posedge CLR) Q (689.0:855.0:855.0))
      (IOPATH C Q (292.0:362.0:362.0) (292.0:362.0:362.0))
    )
  )
  (TIMINGCHECK
    (SETUPHOLD (posedge CE) (posedge C) (88.0:109.0:109.0) (-5.0:-5.0:-5.0))
    (SETUPHOLD (negedge CE) (posedge C) (88.0:109.0:109.0) (-5.0:-5.0:-5.0))
    (RECREM (negedge CLR) (posedge C) (279.0:347.0:347.0) (-232.0:-232.0:-232.0))
    (SETUPHOLD (posedge D) (posedge C) (-74.0:-60.0:-60.0) (262.0:262.0:262.0))
    (SETUPHOLD (negedge D) (posedge C) (-74.0:-60.0:-60.0) (262.0:262.0:262.0))
  )
)
```

SDF 파일 내부

# 2.

---

4-bit barrel shifter design with synth./impl.

---



## 4bit Barrel Shifter 설계

- Barrel shifter


- Rotation, Logical shift, Arithmetic shift 등의 연산을 수행
- 순수 Combinational Logic만을 사용
- 단일 Clock 내에 k-bit shift / rotate 하는데 많이 사용

- 구성

- 크게 2개의 부분으로 구성
- Mux로 Rotate결과를 만드는 부분
- Masking을 통해서 원하는 결과를 만드는 부분
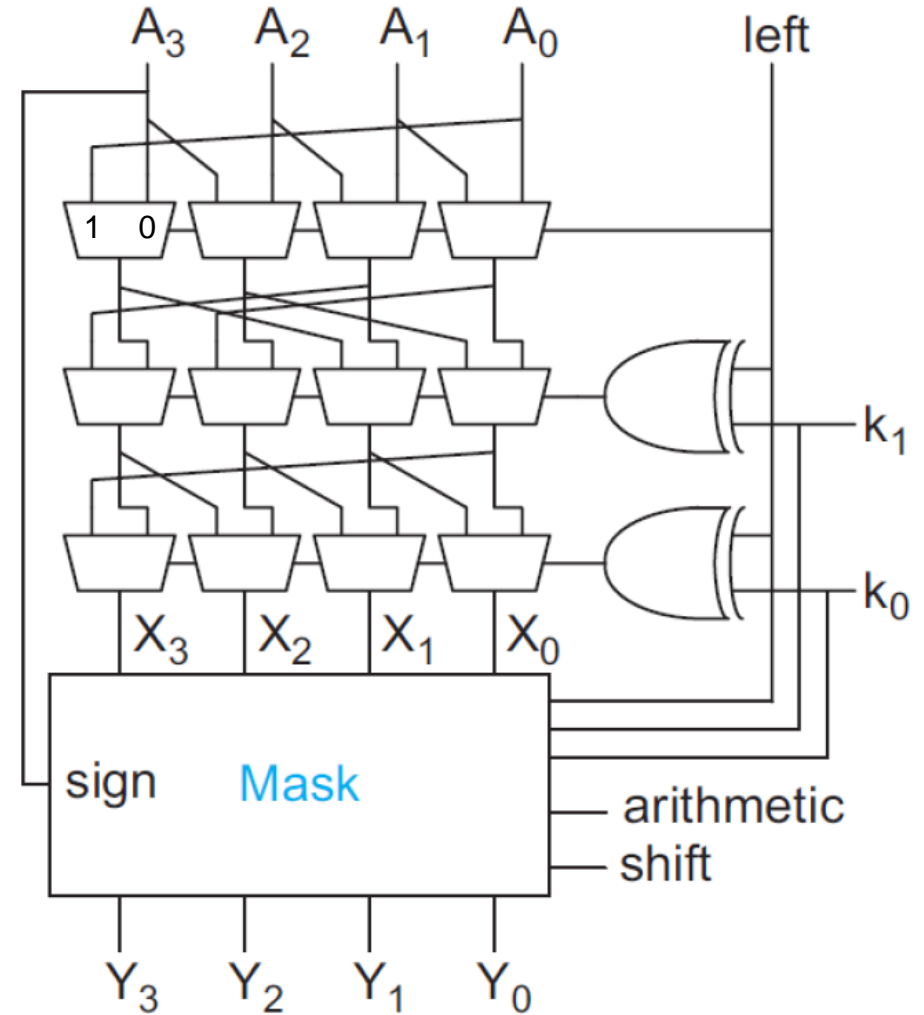
## ■ 참고


- Masking 개념은 구글에 <bit masking>을 검색해보자
  - Ex.  $A[3:0] \& (\sim B[3:0])$
- Right Arithmetic Shift가 매우 어려울 수 있다
  - 우선 손으로 Making Logic을 적어보는 것을 추천



# 4bit Barrel Shifter 설계

- Mux로 Rotate결과를 만드는 부분 (assign문 사용)
  - 0 : Mux의 오른쪽 입력을 출력함
  - 1 : Mux의 왼쪽 입력을 출력함
- Masking 부분 (case문 사용)
  - Shift, Left, Arithmetic signal에 따라 다르게 동작해야 함
  - Masking은 쉽게 4'hF 비트와 And / Or / Not / >> / << 등을 통해서 구현가능 (Sign bit도 사용하는 경우 존재)

{shift, left, arithmetic}	Masking	동작
000	None	R Rotation
001	None	R Rotation
010	None	L Rotation
011	None	L Rotation
100	0 masking	R Logic Shift
101	Sign masking	R Arithmetic Shift
110	0 masking	L Logic Shift
111	0 masking	L Arithmetic Shift

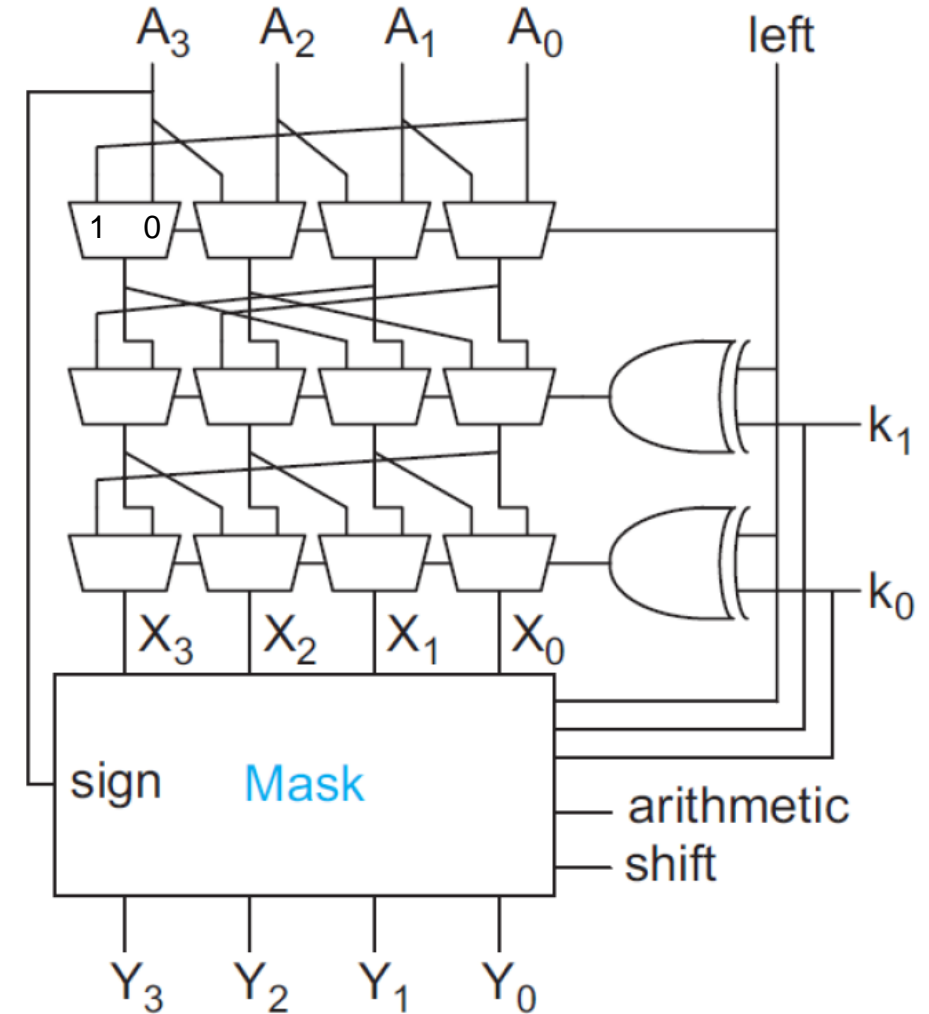

# Target Behavior

## ■ Testbench

- Testbench는 주어지며, Behavior Model은 아래와 사진과 같이 나타난다.


## ■ Testbench 주의사항

- 주어진 Testbench에서는 Input이 0.6ns 지연되어서 들어간다.
  - Flip-Flop(FF)에서 C-Q Delay를 0.6ns로 가정하고서 Testbench를 구현함
  - 다른 FPGA 혹은 SoC를 만들 경우 FF의 CQ Delay를 파악할 필요 존재

- Testbench의 **define 부분을 바꾸면 Clock Frequency를 변경할 수 있다.** →

```
`define HALF_CLK_PERIOD 10  
`define FULL_CLK_PERIOD (2*`HALF_CLK_PERIOD)
```

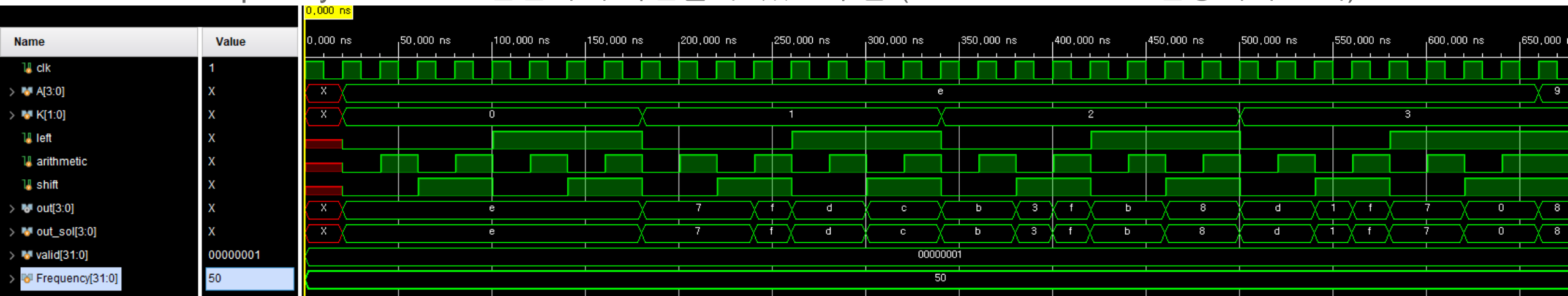- Frequency Term으로 간단하게 확인할 수 있도록 함 (Radix decimal로 변경해서 보기)





# Synthesis 주의 사항

- Top 모듈과 내부 모듈
  - Top 모듈의 경우, IO Pad와 연결을 하는 모듈이다. → IO Buffer가 필수!!!
  - 내부 모듈의 경우, 모듈끼리 연결을 해서 계산하는 모듈이다. → IO Buffer가 필요 X
- IO Buffer를 Synthesis시 넣고 빼는 방법
  - Top 모듈로 두고서 Synthesis를 하는 경우, 무조건 IO Buffer가 생성
  - 내부 모듈을 Top으로 두고 시뮬레이션을 돌리는 경우, 각각의 Port에 다음의 문구를 삽입하여, 보다 정확한 시뮬레이션을 진행  
(\* io\_buffer\_type = "none" \*)
  - Implementation 시에는 위 문구를 빼야 함

```
module Barrel_Shifter(  
    // input [3:0] A,  
    // input [1:0] K,  
    // input left,  
    // input arithmetic,  
    // input shift,  
    // output reg [3:0] out  
    (* io_buffer_type = "none" *) input [3:0] A,  
    (* io_buffer_type = "none" *) input [1:0] K,  
    (* io_buffer_type = "none" *) input left,  
    (* io_buffer_type = "none" *) input arithmetic,  
    (* io_buffer_type = "none" *) input shift,  
    (* io_buffer_type = "none" *) output reg [3:0] out  
);
```

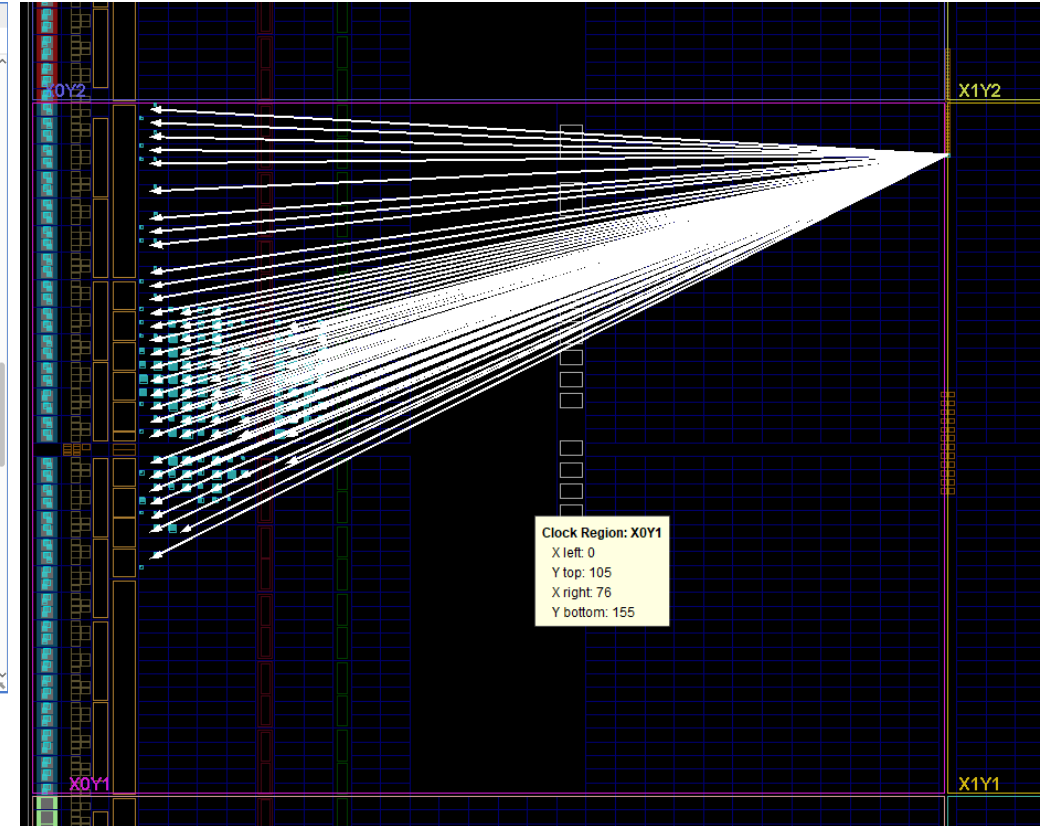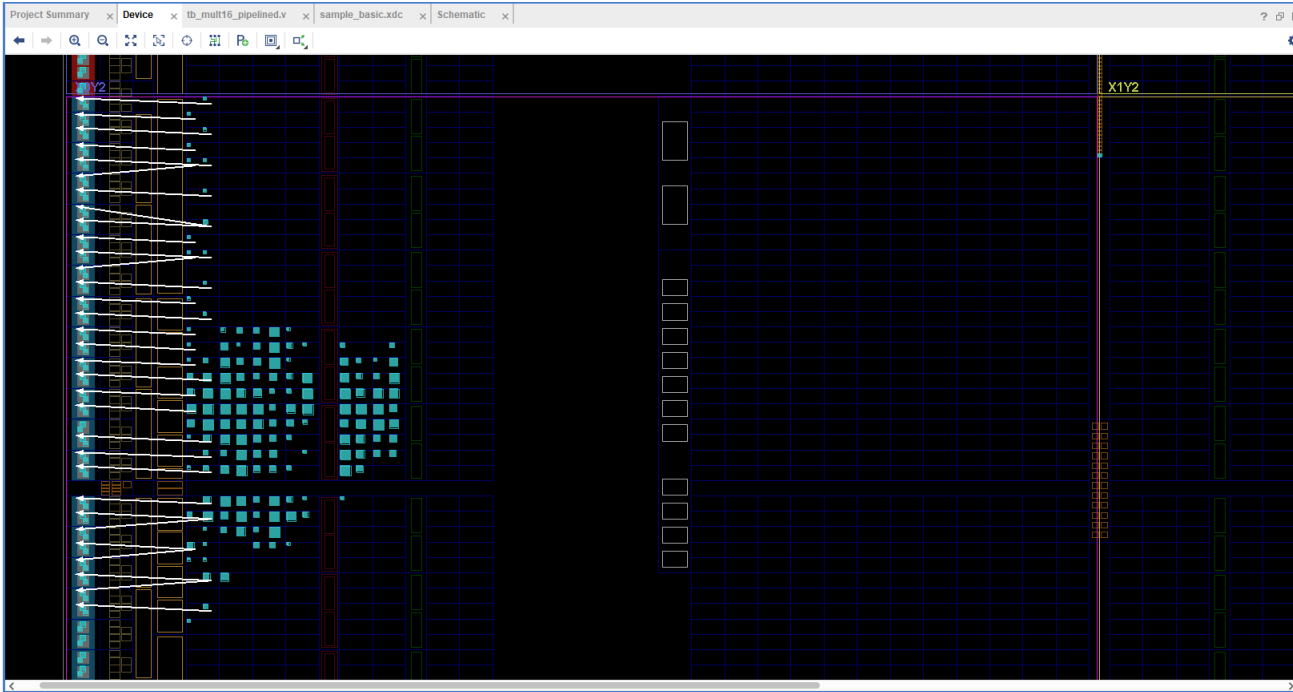
# Synthesis 주의 사항

- Implementation시 top모듈과 내부 모듈이 어떻게 다른가?
  - Top Module → IO Buff와 연결되는 모습 (좌) // Clock Port & Buff와 연결되는 모습 (우)


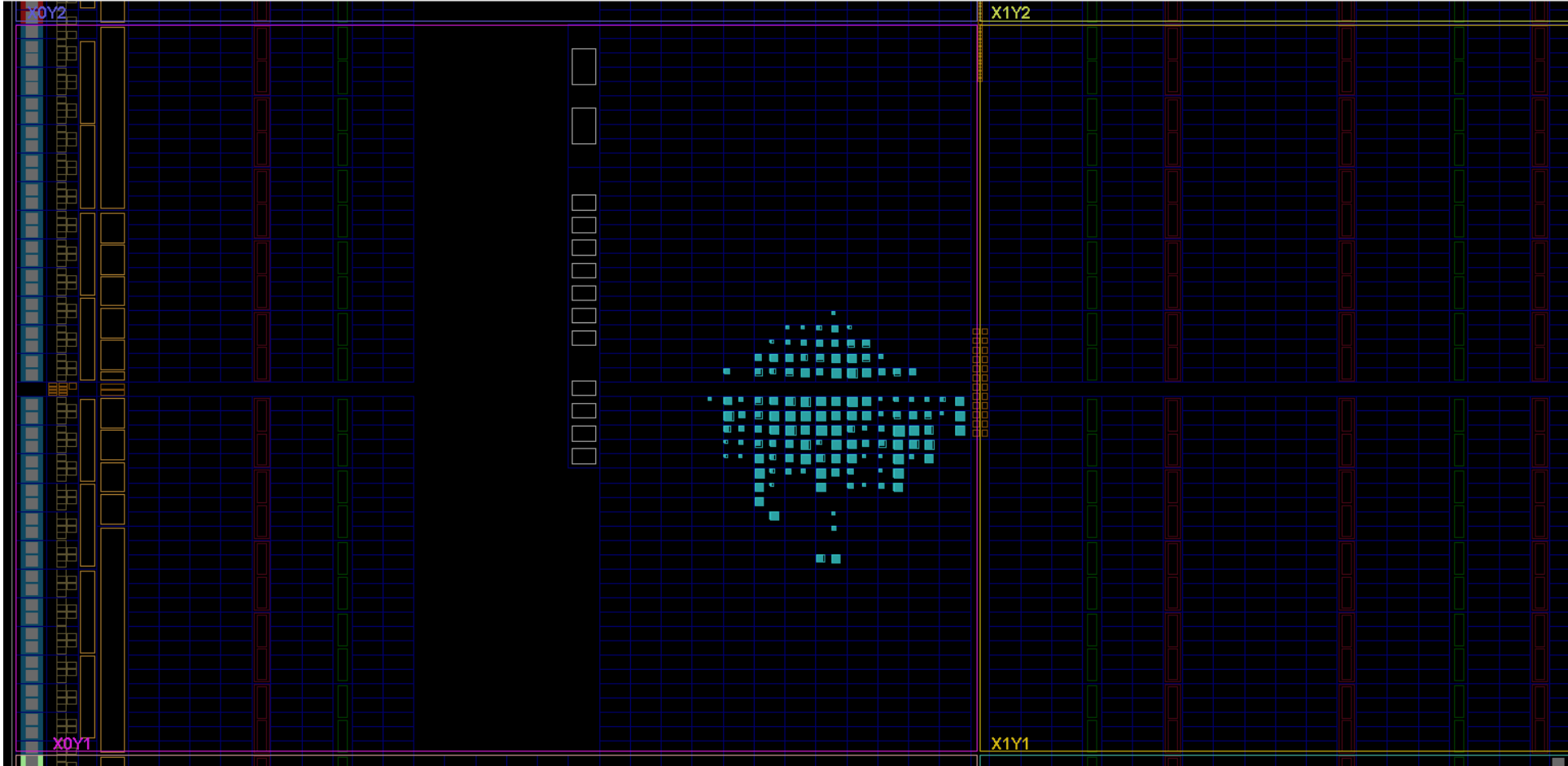
# Synthesis 주의 사항

- Implementation시 top모듈과 내부 모듈이 어떻게 다른가?
  - 내부 Module → 아무것도 없이 모여 있다.



# 3.

---

Overview of Lab4

---

# 실험 수행 내용

## ■ 4bit Barrel Shifter 설계

- 조건에 맞는 4bit Barrel Shifter를 설계한다.
- Behavioral Simulation을 비교해 보면서 조건에 맞는지 확인
- 모든 시뮬레이션에는 성공했는지, 실패했는지 여부가 **TCL 창에** 나옴

```
#####  
[Result]: Result is correct.  
#####
```

## ■ Synthesis 수행


- 올라온 Constraint 파일을 추가 및 **Target Constraint** 파일로 만든다.
- Run Synthesis를 눌러 수행

## ■ Post Synthesis Timing Simulation

- 앞에서 설명한 Post Synthesis Timing Simulation을 수행
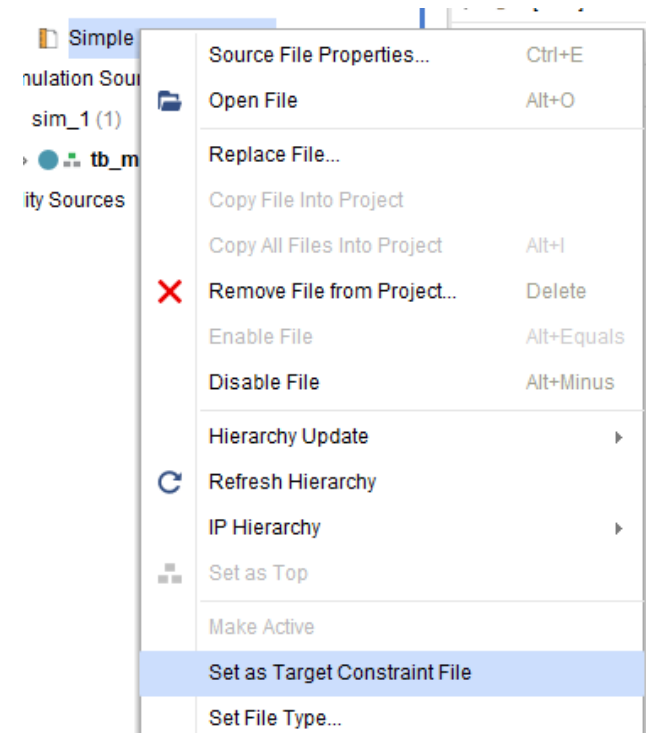
## ■ 4bit Barrel Shifter 의 최대 동작 Frequency를 확인

- Testbench에서 define에 있는 HALF\_Period를 바꿔가면서 시뮬레이션을 진행
- 각각의 define의 숫자는 1ns 단위의 숫자이다. (예시 : 100인 경우, 100ns를 의미)
- Frequency 변수를 보면서 최대 몇 Hz까지 정상적으로 동작을 하는지를 확인 (**제출 파일에 포함**)  
(HALF\_CLK\_PERIOD를 소수점 1자리 까지 바꿔보면서 확인)





# 실험 제공 파일 & Part 설정

## ■ Barrel\_Shifter.v

- Input / Output이 지정된 Module 파일
- 동작을 모두 설계해야 함
- // code in here // 위치에 코드 작성
- 매우 간단하니 어렵게 생각하지 말 것

## ■ Barrel\_Shift\_TB.v

- Clock Period를 변경할 수 있는 TB
- Define Clock 부분만 변경.

## ■ Simple\_Constraint.xdc

- 간단하게 주어진 XDC
- 수정하지 말 것!

- Project 생성 시, Part는 xc7a100tcsq324-1 을 사용할 것

New Project

**Default Part**  
Choose a default Xilinx part or board for your project.

Parts | Boards

[Reset All Filters](#)


Category: All Package: All Temperature: All  
Family: All Speed: All Static power: All

Search: Q- xc7a100tcsq (4 matches)

Part	I/O Pin Count	Available IOBs	LUT Elements	FlipFlops	Block RAMs	Ultra RAMs	DSPs	Gb Transceivers	C
xc7a100tcsq324-3	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tcsq324-2	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tcsq324-2L	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
xc7a100tcsq324-1	324	210	63400	126800	135	0	240	0	0
 
# 결과 제출

- 제출 파일
  - 구현한 Source file
  - 스크린샷 (한 장에 아래의 내용이 모두 들어가야 함 , 다음 슬라이드의 캡처 예시 참고)
    - Post Synthesis Simulation - timing 결과 임을 알 수 있도록 (아래 빨간색 박스가 보이게)
    - “Result is correct” in Tcl Console
    - 자신의 학번 이름
    - 최대 Frequency (Post Synthesis timing simulation 기준)
- File name: “학번\_이름\_lab4.zip”
  - ex) 2020-12345\_홍길동\_lab4.zip
- Deadline: 10월 7일 (금요일) 23:59분까지



# 결과 캡처 예시

